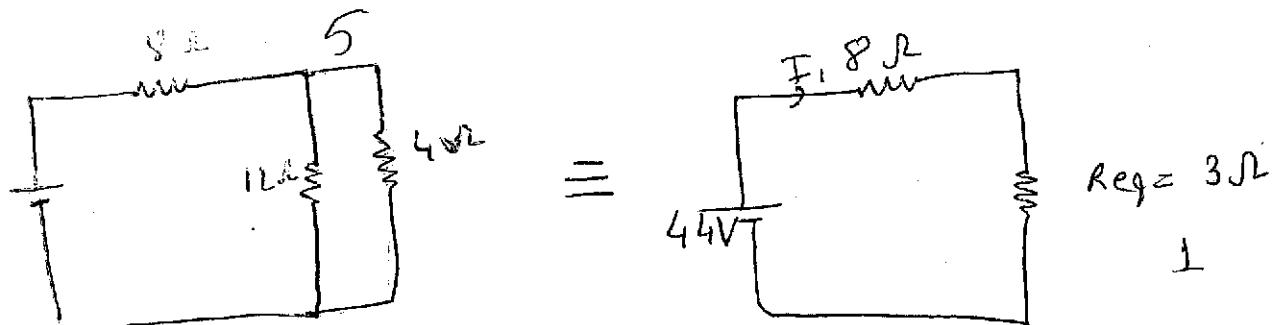


PHYS 122 ANSWER SHEET

- 1) a) Immediately after switch is closed, there is no charge accumulated on the capacitor and it behaves as a short circuit. So the circuit becomes:



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{12} + \frac{1}{4} \quad R_{eq} = 3 \Omega$$

$$44 - 8I_1 - R_{eq}I_1 = 0$$

$$44 = 11I_1$$

$$I_1 = 4A \quad \perp$$

$$I_2 = 1A \quad \perp$$

$$I_3 = 3A \quad \perp$$

$$V_C = 0 \quad \perp$$

$$Q_C = 0$$

b) After capacitor fully charged, there is no current passing through it and it behaves as open circuit.

$$\text{so } I_3 = 0 \quad I_1 = I_2$$

$$44 - 8I_1 - 12I_1 = 0$$

$$I_1 = 2.2A \perp$$

$$I_2 = 2.2A \perp$$


$$V_C = I_2 \cdot R_2 = 26.4V \perp$$

$$Q_C = V_C \cdot C = 26.4 \cdot 5 \times 10^{-4}$$

$$\perp = 1.32 \times 10^{-4}$$

2) What is the value of ϵ_1 in the circuit shown below?

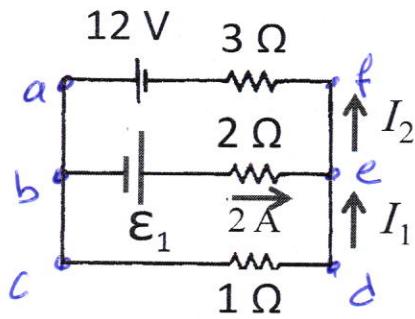2) Aşağıda gösterilen devrede ϵ_1 elektromotor kuvvetinin değeri nedir?



Bu soruyu çözmek için 1 noktada düşüm kuralını ve iki kapalı ilmek boyunca potansiyel kuralını kullanmak gereklidir.

• e noktasında

$$\sum I_{\text{gelen}} = \sum I_{\text{çıken}}$$

$$I_1 + 2 = I_2$$

5 puan

$$\begin{aligned} & \bullet \text{ abcdefa yolu boyunca } \sum \Delta V = 0 \\ & -1 \cdot I_1 - 3I_2 + 12 = 0 \\ & -I_1 - 3I_2 - 6 + 12 = 0 \\ & 4I_1 = 6 \\ & I_1 = 1.5 \text{ A} \end{aligned}$$

5 puan

• bedcb yolu boyunca $\sum \Delta V = 0$

$$\epsilon_1 - 2 \cdot 2 + 1 \cdot I_1 = 0$$

$$\epsilon_1 = 4 - I_1 = 4 - 1.5 = 2.5 \text{ V}$$

5 puan

Tam dögnü sonuc : 5 puan

Akimlar arası bağıntı yazmak : 5 puan



ϵ_1 içermeyen ilmek için $\sum \Delta V$ yazmak : 5 puan

ϵ_1 içeren " " " " 1 5 puan

Denklemleri görüüp tam sonucu bulmak : 5 puan

3) A long wire carrying a 6.00 A current reverses direction by means of two right angle bends, as shown in the Figure. The part of the wire where the bend occurs is in a magnetic field of 0.66 T confined to the circular region of diameter 75 cm, as shown. Find the magnitude and direction of the net force that the magnetic field exerts on this wire.

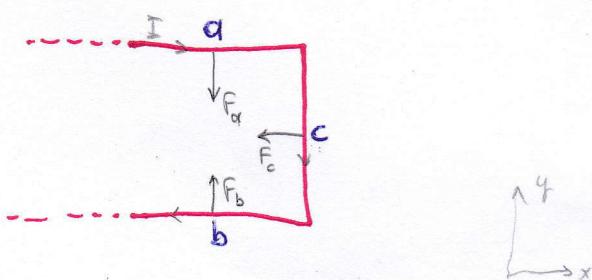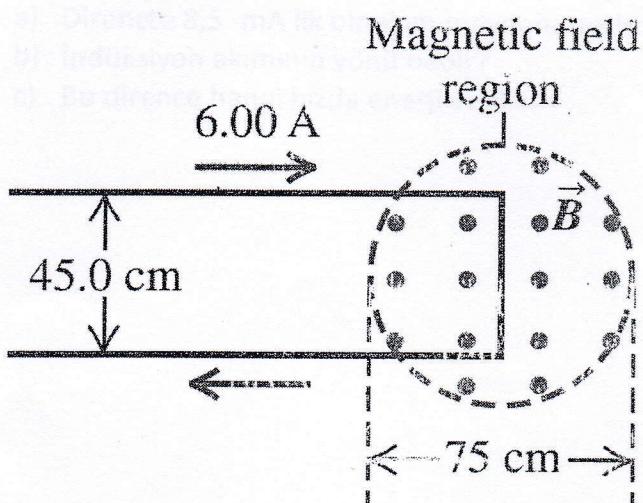3) İki dik köşe yaparak üzerinden geçen 6,00 A akımın yönünü tersine çeviren uzun bir telin bükülü kısmı, şekildeki gibi manyetik alana sahip ve çapı 75 cm olan dairesel bir bölgenin içindedir. Bu bölgede manyetik alan sayfa düzleminden bize doğrudur ve manyetik alanın büyüklüğü 0,66 tesladır. Manyetik alanın tele uyguladığı net kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü bulunuz.



Telin manyetik alan içerisinde kalın kısmını üç bölmeye ayırsat
a ve b bölmelerine etkilen kuvvet büyüklikçe birbirine eşit ve zit yönlü olacaktır

$$|\vec{F}_a| = |\vec{F}_b| \quad (10)$$


c bölmeye etkilen kuvvet ise; şekilde gösterildiği gibi sol (ya da -x) yönde ve

$$|\vec{F}_c| = I l B = (6,00 \text{ A})(0,450\text{m})(0,66\text{T}) = 1,80 \text{ N} \quad \text{büyüklikteki} \quad (1,88\text{N}) \quad (10)$$

Bu durumda manyetik alanın tele uyguladığı net kuvvet

$$\vec{F}_T = \vec{F}_a + \vec{F}_b + \vec{F}_c = -1,80 \text{ N}$$

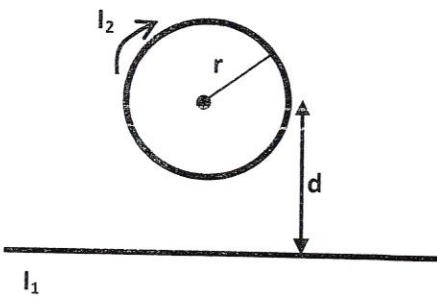4) Şekildeki kapalı ilmeğin merkezindeki manyetik alanın sıfır olması için teldeki I_1 akımının büyüklüğünü I_2 , d ve r cinsinden bulunuz. Akımın yönü ne olmalıdır?



4) What should be the magnitude of the current I_1 in the wire in terms of I_2 , r and d in order for the magnetic field at the center of the closed loop to be zero? What is the direction of the current?

$$I_2 \text{ dir dileyi olen olen} \rightarrow \otimes^{\textcircled{2}} \quad B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2r} \quad \textcircled{4}$$

Merkazda net olenin sıfır olması için I_1 dir dileyi olusacak olen circa dirseği olmalı.

O nedenle $I_1 \rightarrow$ sağa dileyi olmalı. $\textcircled{2}$

$$\text{Dileyiyle olen de } \textcircled{3} \quad \text{Telin oleni} \rightarrow B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \quad \textcircled{4}$$


$$\text{Merkazdaki net oleni} \rightarrow \hat{B}_1 + \hat{B}_2 = 0 \\ (\hat{B}_1 = \hat{B}_2)$$

$$\Rightarrow \frac{\mu_0 I_2}{2r} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \quad \textcircled{5}$$

$$\Rightarrow I_1 = \boxed{\frac{\pi I_2 d}{r}}$$

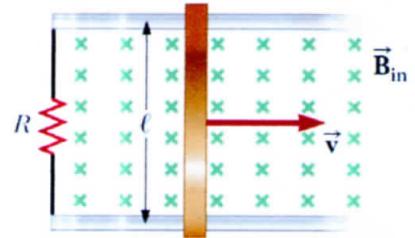5) A conducting bar of length l moves to the right on two frictionless rails as shown in the figure.

A uniform magnetic field directed into the page has a magnitude of 0.30 T. Assume $R = 9.0$ ohm and $l = 0.35$ m.



- At what constant speed should the bar move to produce an 8.50-mA current in the resistor?
- What is the direction of the induced current?
- At what rate is energy delivered to the resistor?

5) l uzunluklu iletken çubuk iki ray üzerinde serbestçe sağa doğru hareket etmektedir. Düzgün bir manyetik alan sayfa düzleminden içeri doğru ve büyüklüğü 0,30 T dir. $R = 9,0$ ohm ve $l = 0,35$ m dir.

- Dirençte 8,5 -mA lik bir akım meydana getirmek için çubuk hangi sabit hızla hareket ettirilmelidir?
- İndüksiyon akımının yönü nedir?
- Bu dirence hangi hızda enerji verilir?

$$R = 9 \Omega, \quad l = 0,35 \text{ m} \quad B = 0,3 \text{ T} \quad i = 8,5 \text{ mA} = 8,5 \times 10^{-3} \text{ A}$$

a) $\Sigma = I \cdot R$

$$\text{10puan } \Sigma = B \cdot U \Rightarrow U = \frac{\Sigma}{B \cdot l} = \frac{I \cdot R}{B \cdot l} = \frac{(8,5 \times 10^{-3} \text{ A}) \cdot (9 \Omega)}{(0,3 \text{ T}) (0,35 \text{ m})} = 0,729 \text{ V}$$

$$U = 0,729 \text{ V}$$

b) Lent yorumuna göre, akım saat yönünün tersine doğrudır.

5puan

c) $P = I^2 \cdot R = (8,5 \times 10^{-3} \text{ A})^2 \cdot (9 \Omega)$

5puan $= 6,5 \times 10^{-4} \text{ W} = 0,65 \text{ mW}$

$$P = 0,65 \text{ mW}$$